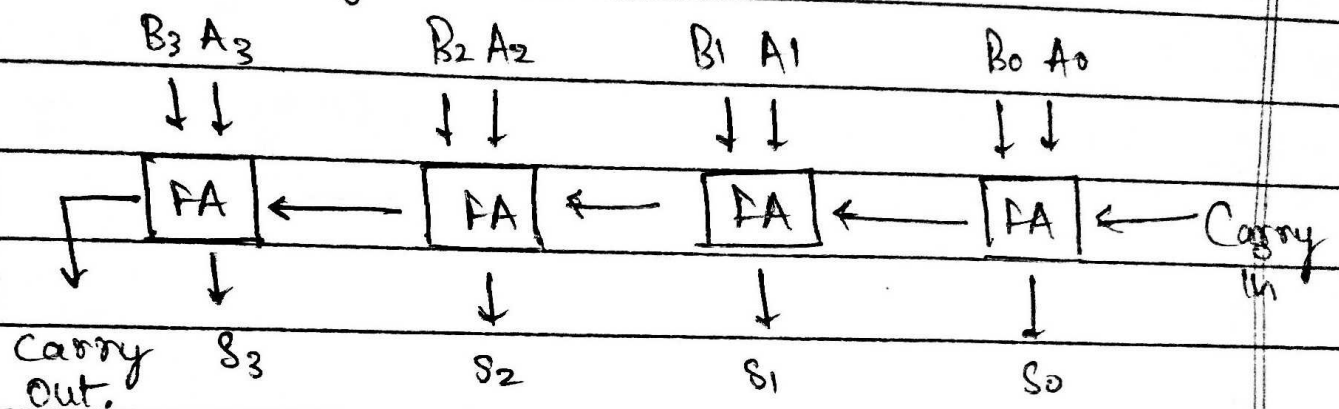


Circuit Diagram



4 bits Ripple Carry Adder

Each full Adder IC consists of one Full Adder circuit

Case 1

$$A_0=1 \quad A_1=1 \quad A_2=0 \quad A_3=1$$

$$B_0=1 \quad B_1=1 \quad B_2=0 \quad B_3=1$$

$$S_0=0 \quad S_1=1 \quad S_2=1 \quad S_3=0$$

$$C_0=1 \quad C_1=1 \quad C_2=0 \quad C_3=1$$

Case 2

$$A_0=1 \quad A_1=0 \quad A_2=1 \quad A_3=1$$

$$B_0=1 \quad B_1=0 \quad B_2=1 \quad B_3=1$$

$$S_0=0 \quad S_1=1 \quad S_2=0 \quad S_3=0$$

$$C_0=1 \quad C_1=0 \quad C_2=1 \quad C_3=1$$

Case 3

$$A_0 = 0$$

$$A_1 = 1$$

$$A_2 = 1$$

$$A_3 = 1$$

$$B_0 = 1$$

$$B_1 = 1$$

$$B_2 = 1$$

$$B_3 = 1$$

$$S_0 = 1$$

$$S_1 = 0$$

$$S_2 = 1$$

$$S_3 = 1$$

$$C_0 = 0$$

$$C_1 = 1$$

$$C_2 = 1$$

$$C_3 = 1$$